

# Modélisation Comportementale

version 1.0

# Avertissement

---

On ne s'intéresse dans ce cours qu'à une classe particulière de circuits :  
Les circuits intégrés CMOS numériques synchrones :

- Numériques

Les signaux d'entrée et de sortie, ainsi que les variables internes sont représentées par des variables booléennes ne pouvant prendre que des valeurs discrètes : 0 ou 1.

- Synchrones

Les valeurs stockées dans les registres internes du circuit ne peuvent être modifiées qu'à certains instant, définis par les fronts d'un signal particulier, appelé signal d'horloge.

# Plan

---

- **Les trois « vues »**
- **Conception descendante**
- **Modélisation comportementale**
- **Exemple du composant « addaccu »**

# Flot de conception

---

Conception au niveau « système »



Description synthétisable de niveau RTL (Register Transfer Level)  
langages : VHDL ou Verilog



Processus de « synthèse physique »




Description du dessin des masques de fabrication  
langages : CIF ou GDSII

# Les trois vues d'un circuit intégré


---

- Dans la phase de synthèse physique, on peut décrire le composant à trois niveaux d'abstraction :
  - **vue comportementale** (« behaviour ») : Elle permet de simuler et donc d'analyser le comportement, mais ne décrit pas la structure interne du composant modélisé.
  - **vue structurelle** (« net-list ») : elle décrit la structure interne, c'est à dire la façon dont le composant peut se décomposer en une interconnexion de composants plus simples.
  - **vue physique** (« layout ») : elle décrit le dessin des masques de fabrication qui sont utilisés pour graver le silicium.
- Le processus de conception consiste à transformer progressivement la description comportementale en une description physique (utilisable par le fabricant de circuits). Les outils CAO de synthèse physique permettent d'automatiser cette transformation.

# Les trois vues

 

# La vue comportementale RTL

 

Modèle de référence :  
Automates d'états synchrones

Fonction de transition :  
 $\text{NextEtat} \leq T(\text{Etat}, \text{Entrées})$

Fonction de génération :  
 $\text{Sorties} \leq G(\text{Etat}, \text{Entrées})$

# La vue structurelle

C'est une description hiérarchique du schéma d'interconnexion.  
Les éléments terminaux de cette description sont

- soit des cellules logiques
- soit des transistors

 


Schéma  
« transistors »

 


Schéma  
« portes logiques »


 


Schéma  
« blocs »

 
# La vue physique

---

Elle représente le dessin des masques de fabrication.  
C'est une description modulaire et hiérarchique



Une cellule  
élémentaire

 


Un bloc  
fonctionnel




Un circuit  
complet

# Vue comportementale inverseur CMOS

 

 Ce composant matériel est décrit comme une « boîte noire », dont on ne connaît que l'interface (ports d'entrée/sortie), et le comportement logico-temporel :



## LANGAGE VHDL

```
entity inverter is
-- liste des ports d'entrée/sortie
port (
    e : in bit ;
    s : out bit ;
    vss : in bit ;
    vdd : in bit
);
end inverter ;
```

```
architecture vbe of inverter is
-- comportement logico-temporel
begin
    s <= not e after 200 ps ;
end vbe ;
```


# Vue structurelle inverseur CMOS

La structure interne du composant est décrite comme une interconnexion de composants matériels plus simples :  
Dans le cas de l'inverseur :

- un transistor N
- un transistor P


Les deux transistors N et P peuvent être considérés comme des interrupteurs contrôlés par la valeur du signal appliqué sur la grille :

<b>Grille</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Transistor N</b>	<b>bloqué</b>	<b>passant</b>
<b>Transistor P</b>	<b>passant</b>	<b>bloqué</b>

 


# Vue physique inverseur CMOS / 1

## Le transistor NMOS

 


Vue en coupe

 


Dessin des masques

# Vue physique inverseur CMOS / 1

## Le transistor NMOS

 


Vue en coupe

 


Dessin des masques

# Vue physique inverseur CMOS / 2

## Le transistor PMOS

 


Vue en coupe

 


Dessin des masques

# Vue physique inverseur CMOS / 3

 

vue en coupe de l'inverseur CMOS (2 transistors)

# Vue Physique inverseur CMOS / 4

 

## Dessin des masques

- vert : diffusion N
- jaune : diffusion P
- vert hachuré : caisson N
- rouge : Polysilicium
- bleu : métal 1
- noir : contact (trou dans l'oxyde de 1er niveau)

Les 4 ports d'entrée/sortie de l'inverseur (e,s,vdd,vss) sont en metal 1.

La « boîte d'aboutement » définit l'encombrement de la cellule, mais ne correspond pas à une couche physique.

# Plan

---

- Les trois « vues »
- **Conception descendante**
- Description comportementale
- Exemple du composant « addaccu »

# Top-down ou Bottom-up ?

---


La méthode générale de conception est une méthode **descendante** (*top-down*).  
On met en oeuvre des techniques de synthèse logique et de placement/routage,  
en partant de la spécification comportementale pour aboutir au dessin des masques.

Cependant, pour vérifier que l'implémentation est conforme à la spécification,  
il faut des étapes d'extraction et/ou d'abstraction qui s'inscrivent dans une  
stratégie **ascendante** (*bottom up*).


La définition du schéma par raffinement successif est un processus **descendant**,  
mais les éléments terminaux du schéma (portes logiques) doivent nécessairement  
appartenir à une (ou plusieurs) bibliothèques de cellules précaractérisées.

La méthode de conception est donc à la fois **descendante et ascendante**.

# Conception descendante

 

# Vérification « ascendante »

 

# Spécification...

---


## Règle absolue : Il faut spécifier avant de développer...

- Le point de départ de la synthèse physique est donc toujours la **description comportementale**, qui joue le rôle de spécification, pour la synthèse physique, et qui sera utilisée comme référence à toutes les étapes de conception ultérieures.
- Cette description comportementale peut être elle-même générée par des outils de synthèse de plus haut niveau (synthèse d'architecture, compilateurs de silicium), à partir de descriptions plus abstraites.
- Dans ce cours (et dans les TPs associés), on écrira la description comportementale « à la main ».
 
# Validation / Simulation...

---

Le principal outil de validation de la description comportementale est la simulation, ce qui nécessite donc de développer les stimuli qui seront appliqués sur le modèle du composant à valider.



La qualité de la validation dépendant entièrement de la qualité des stimuli, la génération des stimuli peut prendre autant de temps que l'écriture du modèle du composant...

## Simulation « Zéro-délay »

---

Au début du processus de conception, on ne connaît pas les temps de propagation des signaux (ces temps dépendent du schéma en portes qui sera généré par la synthèse, ainsi que du placement/routage).



On écrit donc un modèle « zéro délai », où les seules informations temporelles sont apportées par les fronts successifs du signal d'horloge, car les temps de propagation dans la logique combinatoire sont supposés infiniment petits par rapport au temps de cycle.

Les stimuli (c'est à dire les chronogrammes des signaux d'entrée) doivent donc être positionnés par rapport aux fronts du signal d'horloge.
  
# Bascule D (D flip-flop)

Une bascule D permet de « mémoriser » 1 bit

- L'écriture d'une nouvelle valeur a lieu lors du front montant du signal CK
- L'entrée D doit être stable un peu avant ( $T_{su}$ ) et un peu après ( $T_h$ ) le front
- La sortie Q change de valeur au plus une fois par cycle après le front ( $T_a$ )




# Structure temporelle des stimuli

A chaque port d'entrée est associé un un chronogramme.


Si le composant simulé ne contient que des registres à échantillonnage sur front (bascules D), on utilise un signal d'horloge CK à deux phases.

Les signaux d'entrée ne doivent pas changer de valeur au moment du front actif du signal CK.

Composant à simuler

 


Chronogrammes

 

# Cas des latches

Si le composant simulé contient des **latches à échantillonnage sur état**, il faut utiliser un signal d'horloge CK à trois phases, car certains signaux d'autorisation d'écriture doivent être stables AVANT le front montant de CK, et rester stables jusqu' APRES le front descendant de CK.

Chronogrammes

 


# Simulation : Banc de test

---

Un banc de test (test-bench) est un modèle comportemental de l'environnement dans lequel sera plongé le composant à valider.

 La technique du banc de test permet d'éviter l'écriture - fastidieuse - des séquences de stimuli, et les - inévitables - erreurs humaines dans la phase d'analyse des résultats de simulation.



**Attention** : L'écriture du test-bench peut prendre autant de temps que l'écriture du modèle du composant à valider.

**Suggestion** : Le modèle du test-bench et le modèle du composant peuvent être développés en parallèle par deux personnes différentes.

# Plan

---

- Les trois « vues »
- Conception descendante
- **Modélisation comportementale**
- Exemple du composant « addaccu »

# Modélisation comportementale...

---

## 1. Niveau « algorithmique »

- interface défini « au bit près » par une listes de signaux
- pas de signal d'horloge explicite
- pas d'identification des registres
- sémantique séquentielle : un (ou plusieurs) processus

## 2. Niveau « automate abstrait »

- interface défini « au bit près » par une liste de signaux
- le signal d'horloge est explicite
- les registres sont identifiés, mais les valeurs stockées (états) ne sont pas représentées au bit près.
- sémantique séquentielle : un (ou plusieurs) processus

## 3. Niveau « data-flow »

- interface défini « au bit près » par une liste de signaux
- le signal d'horloge est explicite
- les registres sont identifiés, et les valeurs stockées sont représentées au bit près.
- sémantique « data-flow » : assignations concurrentes

# Le niveau « RTL »

---

- Les descriptions comportementales de type 1 servent d'entrée aux outils de synthèse d'architecture, et ne seront pas considérées ici.
- Les descriptions comportementales de type 2 et 3 sont dites de niveau «RTL » (Register Transfer Level). Une description RTL est assez proche de la réalisation matérielle, puisqu'on peut décrire explicitement - cycle par cycle - la succession des états internes du composant (c'est à dire les valeurs stockées dans les registres).
- Le niveau d'abstraction RTL est fondamental, car il sert d'entrée aux outils de « synthèse physique », qui permettent d'automatiser la génération du dessin des masques (vue physique). Ce sont les différentes étapes de cette « synthèse physique », qui sont analysées dans ce cours.

# Langages de description de matériel

---

On utilise généralement des langages spécialisés, appelés HDL (Hardware Description Language) pour décrire le comportement du matériel :

## **Différents objectifs :**

- simulation logico-temporelle
- synthèse logique
- preuve (?)

## **Des caractéristiques communes :**

- Expression du parallélisme du matériel
- Descriptions mixtes comportementale et structurelles
- support de types spécialisés (vecteurs de bits)
- Représentation explicite du temps

## **Principaux HDLs :**

VHDL, VERILOG, SYSTEMC

# Langage VHDL

---

Un modèle VHDL d'un composant matériel comporte deux parties :

- La partie « Entity » décrit l'interface du composant.
- La partie « Architecture » décrit son comportement, ou sa structure interne.

Il peut exister **plusieurs architectures** pour un même composant, correspondant à différents niveaux d'abstraction :

- description comportementale « algorithmique »
- description comportementale « automate abstrait »
- description comportementale « data-flow »
- description structurelle

**Attention** : Le langage VHDL permettant de représenter différents niveaux d'abstraction d'un circuit, l'expression « modèle VHDL » sans qualificatif est extrêmement ambiguë, et doit être évitée...

# VHDL : assignations concurrentes

---


Un modèle VHDL est dit « data-flow » s'il ne comporte que des assignations concurrentes : Le circuit est décrit comme un ensemble de « processus » interconnectés par des signaux, qui s'exécutent en parallèle.

- Chaque assignation correspond à un processus.
- L'ordre d'écriture des assignations concurrentes est sans signification.
- un signal ne peut être assigné qu'une seule fois (assignation unique).
- Une description comportementale de type « data-flow » permet de décrire le parallélisme intrinsèque d'un **réseau Booléen**.
 
# Réseau Booléen

Un réseau Booléen est un graphe orienté biparti (deux types de noeuds):

- Le premier type de noeud (carré rouge) représente les « signaux ».
- Le deuxième type de noeud (rond noir) représente les « processus ».
- Une variable booléenne est associée à chaque signal.
- Une Fonction Booléenne permettant de calculer la valeur du signal de sortie en fonction de la valeur des signaux d'entrée est associée à chaque processus.



# Exemple

description VHDL de type « assignments concurrentes »

```
z <= x or y ;  
nc <= not c ;  
x <= a and c ;  
y <= b and nc ;
```

réseau Booléen


 


schéma en portes

 


# Représentation des registres


Le réseau Booléen associé à un opérateur combinatoire est un DAG (graphe orienté acyclique), car on ne doit pas trouver de dépendances cycliques dans un opérateur combinatoire.

Si le circuit modélisé contient des registres, les variables Booléennes stockées dans les registres sont représentées par des signaux d'un type particulier, puisque - dans un circuit synchrone - l'écriture dans les registres est conditionnée par le front du signal d'horloge.

bascule D

 

réseau Booléen

 


# Plan

---

- **Les trois « vues »**
- **Conception descendante**
- **modélisation comportementale**
- **Exemple du composant « addaccu »**
 
## Exemple : addaccu

Le composant addaccu est décrit comme une boîte « grise » possédant 4 signaux d'entrée : a, b, sel, ck (10 bits au total) et un seul signal de sortie : s (4 bits).



On souhaite le comportement suivant :

- Si ( $sel == 0$ )       $sum \leq a + b$   
  Sinon                 $sum \leq accu + b$
- $s \leq sum$
- Quand ( $ck$  passe de 0 à 1)       $accu \leq sum$

# Modélisation VHDL addaccu : Entity

---

```
entity addaccu is
-- liste des ports d'entrée/sortie
port (
    a : in bit_vector ( 3 downto 0 ) ;
    b : in bit_vector ( 3 downto 0 ) ;
    sel : in bit ;
    ck : in bit ;
    s : out bit_vector (3 downto 0 ) ;
    vss : in bit ;
    vdd : in bit
)
end addaccu ;
```

VHDL ne fait pas de distinction entre majuscules et minuscules.  
Les commentaires commencent par « -- ».  
Dans l'exemple proposé ici, les mots-clés et les séparateurs  
du langage VHDL sont en rouge.

# Modélisation VHDL addaccu : Architecture vbe

---

## Architecture vbe of addaccu is

-- déclaration des signaux

```
signal accu    : reg_vector ( 3 downto 0 ) ;  
signal x      : bit_vector ( 3 downto 0 ) ;  
signal sum    : bit_vector ( 3 downto 0 ) ;  
signal r      : bit_vector ( 3 downto 0 ) ;
```

-- description du comportement

**begin**

-- selection du deuxième opérande

**with sel select**

```
    x[3 downto 0] <= a[3 downto 0] when '0' ,  
                    accu[3 downto 0] when '1' ;
```

...

## Modélisation VHDL addaccu : Architecture vbe

---

-- calcul de la somme ... et du report

```
sum[3 downto 0] <= b[3 downto 0] xor x[3 downto 0] xor r[3 downto 0] ;  
r[3 downto 1]   <=   ( b[2 downto 0] and x[2 downto 0] ) or  
                  ( b[2 downto 0] and r[2 downto 0] ) or  
                  ( x[2 downto 0] and r[2 downto 0] ) ;
```

```
r[0] <= '0' ;
```

-- écriture dans le registre

```
reg : block ( ck = '1' and not ck'stable )  
  begin  
    accu[3 downto 0] <= guarded sum[3 downto 0] ;  
  end block ;
```

-- affectation signal de sortie

```
s[3 downto 0] <= sum[3 downto 0] ;
```

```
end vbe ;
```

## Justification du calcul de la somme

