

Spécification fonctionnelle du circuit addaccu

Interface

Le circuits possède 4 entrées :

- CK
- a[3:0]
- b[3:0]
- sel

Il possède une seule sortie :

- s[3:0]

Registres internes

Le circuit contient un registre accumulateur **accu[3:0]**

L'écriture est contrôlée par le front montant du signal d'horloge **CK**.

Comportement (syntaxe libre)

Si (sel == 0) $x \leq a + b$

Sinon $x \leq \text{accu} + b$

$s \leq x$

Quand (ck passe de 0 à 1) $\text{accu} \leq x$