

MOCCA

outils de CAO
Alliance / Coriolis


Plan

- Les trois vues d'un circuits
- Méthodologie de conception
- Modélisation et simulation
- Automate d'états finis synchrones
- Circuits numériques synchrones
- Chaîne de simulation
- Chaîne de synthèse


Les trois vues d'un circuit intégré

- Dans la phase de synthèse physique, on peut décrire le composant à trois niveaux d'abstraction :
 - **vue comportementale** (« behaviour ») : Elle permet de simuler et donc d'analyser le comportement, mais ne décrit pas la structure interne du composant modélisé.
 - **vue structurelle** (« net-list ») : elle décrit la structure interne, c'est à dire la façon dont le composant peut se décomposer en une interconnexion de composants plus simples.
 - **vue physique** (« layout ») : elle décrit le dessin des masques de fabrication qui sont utilisés pour graver le silicium.
- Le processus de conception consiste à transformer progressivement la description comportementale en une description physique (utilisable par le fabricant de circuits). Les outils CAO de synthèse physique permettent d'automatiser cette transformation.

Les trois vues

 

La vue comportementale RTL

 

Les registres sont explicites.
Le modèle de référence est celui des Automates d'états synchrones :

Fonction de transition :
NextEtat <= T(Etat, Entrées)

Fonction de génération :
Sorties <= G(Etat, Entrées)

La vue structurelle

C'est une description hiérarchique du schéma d'interconnexion.
Les éléments terminaux de cette description sont

- soit des cellules logiques
- soit des transistors


 


Schéma
« transistors »


Schéma
« portes logiques »

Schéma
« blocs »

Vue comportementale inverseur CMOS

 

 Ce composant matériel est décrit comme une « boîte noire », dont on ne connaît que l'interface (ports d'entrée/sortie), et le comportement logico-temporel :



LANGAGE VHDL

entity inversor **is**
-- liste des ports d'entrée/sortie

port (
 e : **in bit** ;
 s : **out bit** ;
 vss : **in bit** ;
 vdd : **in bit**

);
end inversor ;

architecture vbe **of** inversor **is**
-- comportement logico-temporel
begin

s <= **not e** **after** 200 ps ;
end vbe ;


Vue structurelle inverseur CMOS

La structure interne du composant est décrite comme une interconnexion de composants matériels plus simples :
Dans le cas de l'inverseur :

- un transistor N
- un transistor P


Les deux transistors N et P peuvent être considérés comme des interrupteurs contrôlés par la valeur du signal appliqué sur la grille :

Grille	0	1
Transistor N	bloqué	passant
Transistor P	passant	bloqué

 

La vue physique

 Elle représente le dessin des masques de fabrication.
C'est une description modulaire et hiérarchique




Une cellule élémentaire

Un bloc fonctionnel

Un circuit complet

Méthodologie de conception

Vue Physique inverseur CMOS

 


Dessin des masques

- vert : diffusion N
- jaune : diffusion P
- vert hachuré : caisson N
- rouge : Polysilicium
- bleu : métal 1
- noir : contact (trou l'isolant)


Les 4 ports d'entrée/sortie de l'inverseur (e,s,vdd,vss) sont en métal 1.

La « boîte d'aboutement » définit l'encombrement de la cellule, mais ne correspond pas à une couche physique.

Conception descendante

 

Vérification « ascendante »

 

Modélisation


Spécification...

Règle absolue : **Il faut spécifier avant de développer...**

- Le point de départ de la synthèse physique est donc toujours la **description comportementale**, qui joue le rôle de spécification, pour la synthèse physique, et qui sera utilisée comme référence à toutes les étapes de conception ultérieures.
- Cette description comportementale peut être elle-même générée par des outils de synthèse de plus haut niveau (synthèse d'architecture, compilateurs de silicium), à partir de descriptions plus abstraites.
- Dans ce cours (et dans les TPs associés), on écrira la description comportementale « à la main ».

Validation / Simulation...

 Le principal outil de validation de la description comportementale est la simulation, ce qui nécessite donc de développer les stimuli qui seront appliqués sur le modèle du composant à valider.




La qualité de la validation dépendant de la qualité des stimuli, **la génération des stimuli prend plus de temps que l'écriture du modèle du composant...**

Bascule D (D flip-flop)


Une bascule D permet de « mémoriser » 1 bit

 - L'écriture d'une nouvelle valeur a lieu lors du front montant du signal CK
- L'entrée D doit être stable un peu avant (T_{su}) et un peu après (T_h) le front
- La sortie Q change de valeur au plus une fois par cycle après le front (T_a)



Simulation : Banc de test

 - Un banc de test (test-bench) est un modèle comportemental de l'environnement dans lequel sera plongé le composant à valider.
- La technique du banc de test permet d'éviter l'écriture - fastidieuse, voire impossible - des séquences de stimuli, et les - inévitables - erreurs humaines dans la phase d'analyse des résultats de simulation.




Attention : L'écriture du test-bench peut prendre autant de temps que l'écriture du modèle du composant à valider.

Suggestion : Le modèle du test-bench et le modèle du composant peuvent être développés en parallèle par des personnes différentes.

Structure temporelle des stimuli

 - A chaque port d'entrée est associé un chronogramme.
- Si le composant simulé ne contient que des registres à échantillonnage sur front (bascules D), on utilise un signal d'horloge CK à deux phases.
- Les signaux d'entrée ne doivent pas changer de valeur au moment du front actif du signal CK.



Modélisation comportementale...

1. Niveau « algorithmique »

- interface défini « au bit près » par une listes de signaux
- pas de signal d'horloge explicite
- pas d'identification des registres
- sémantique séquentielle : un (ou plusieurs) processus

2. Niveau « automate abstrait »

- interface défini « au bit près » par une liste de signaux
- le signal d'horloge est explicite
- les registres sont identifiés, mais les valeurs stockées (états) ne sont pas représentées au bit près.
- sémantique séquentielle : un (ou plusieurs) processus

3. Niveau « data-flow »

- interface défini « au bit près » par une liste de signaux
- le signal d'horloge est explicite
- les registres sont identifiés, et les valeurs stockées sont représentées au bit près.
- sémantique « data-flow » : assignations concurrentes

Le niveau « RTL »

- Les descriptions comportementales de type 1 servent d'entrée aux outils de synthèse d'architecture, et ne seront pas considérées ici.
- Les descriptions comportementales de type 2 et 3 sont dites de niveau «RTL» (Register Transfer Level). Une description RTL est assez proche de la réalisation matérielle, puisqu'on peut décrire explicitement - cycle par cycle - la succession des états internes du composant (c'est à dire les valeurs stockées dans les registres).
- Le niveau d'abstraction RTL est fondamental, car il sert d'entrée aux outils de « synthèse physique », qui permettent d'automatiser la génération du dessin des masques (vue physique). Ce sont les différentes étapes de cette « synthèse physique », qui sont analysées dans ce cours.

Langage VHDL

Un modèle VHDL d'un composant matériel comporte deux parties :

- La partie « Entity » décrit l'interface du composant.
- La partie « Architecture » décrit son comportement, ou sa structure interne.

Il peut exister **plusieurs architectures** pour un même composant, correspondant à différents niveaux d'abstraction :

- description comportementale « algorithmique »
- description comportementale « automate abstrait »
- description comportementale « data-flow »
- description structurelle

Attention

Le langage VHDL permettant de représenter différents niveaux d'abstraction d'un circuit, l'expression « modèle VHDL » sans qualificatif est extrêmement ambiguë, et doit être évitée...

Langages de description de matériel

On utilise généralement des langages spécialisés, appelés HDL (Hardware Description Language) pour décrire le comportement du matériel :

Différents objectifs :

- simulation logico-temporelle
- synthèse logique
- preuve (?)

Des caractéristiques communes :

- Expression du parallélisme du matériel
- Descriptions mixtes comportementale et structurelles
- support de types spécialisés (vecteurs de bits)
- Représentation explicite du temps

Principaux HDLs :

VHDL, VERILOG, SYSTEMC


VHDL : assignations concurrentes

Un modèle VHDL est dit **data-flow** s'il ne comporte que des assignations concurrentes : Le circuit est décrit comme un ensemble de **processus** interconnectés par des signaux, qui s'exécutent en parallèle.

- Chaque assignation correspond à un processus.
- L'ordre d'écriture des assignations concurrentes est sans signification.
- un signal ne peut être assigné qu'une seule fois (assignation unique).
- Une description comportementale de type « data-flow » permet de décrire le parallélisme intrinsèque d'un **réseau Booléen**.

 Exemple : addaccu

Le composant addaccu est décrit comme une boîte « grise » possédant 4 signaux d'entrée : a, b, sel, ck (10 bits au total) et un seul signal de sortie : s (4 bits).



On souhaite le comportement suivant :

- Si (sel == 0) sum <= a + b
 Sinon sum <= accu + b
- s <= sum
- Quand (ck passe de 0 à 1) accu <= sum

Modélisation VHDL addaccu : Architecture vbe

```
Architecture vbe of addaccu is
-- déclaration des signaux
  signal r_accu      : std_logic_vector ( 3 downto 0 ) ; -- register
  signal x          : std_logic_vector ( 3 downto 0 ) ;
  signal sum        : std_logic_vector ( 3 downto 0 ) ;
  signal r          : std_logic_vector ( 3 downto 0 ) ;

-- description du comportement
begin

  -- selection du deuxième opérande
  x[3 downto 0] <= accu[3 downto 0] when (sel = 0)
                else a[3 downto 0];

  ...
end vbe;
```

Modélisation VHDL addaccu : Entity

```
entity addaccu is
-- Liste des ports d'entrée/sortie
port (
  a      : in  std_logic_vector ( 3 downto 0 ) ;
  b      : in  std_logic_vector ( 3 downto 0 ) ;
  sel    : in  std_logic ;
  ck     : in  std_logic;
  s      : out std_logic_vector (3 downto 0 ) ;
  vss    : in  std_logic;
  vdd    : in  std_logic
)
end addaccu ;
```

- VHDL ne fait pas de distinction entre majuscules et minuscules.
- Les commentaires commencent par « -- ».
- Dans l'exemple proposé ici, les mots-clés et les séparateurs du langage VHDL sont en vert.

Modélisation VHDL addaccu : Architecture vbe

```
-- calcul de la somme ... et du report
-- sum(3 downto 0) <= b(3 downto 0) xor x(3 downto 0) xor r(3 downto 0) ;
-- r(3 downto 1) <= ( b(2 downto 0) and x(2 downto 0) ) or
                   ( b(2 downto 0) and r(2 downto 0) ) or
                   ( x(2 downto 0) and r(2 downto 0) ) ;


-- r(0) <= '0' ;
sum <= x + b ;

reg : process(ck) -- écriture dans Le registre
  if ( ck and not ck'stable ) begin
    accu(3 downto 0) <= sum(3 downto 0) ;
  end if;
end process reg;

s(3 downto 0) <= sum(3 downto 0) ; -- affectation signal de sortie

end vbe ;
```

Netlist hiérarchique

 

Outils de saisie de schéma

La plupart des chaînes de CAO commerciales proposent des **éditeurs graphiques interactifs** permettant la saisie de schéma :

Un avantage :

- bonne lisibilité de la documentation

Plusieurs inconvénients :

- complexité limitée
- difficile à maintenir
- non paramétrable


La chaîne Alliance fournit un **langage procédural** permettant la description de « net-lists ». Le langage Stratus est dérivé du langage interprété Python. Il est possible de générer différents formats de fichier à partir d'une description en langage Stratus.

Arbre d'instanciation et Occurences

- La racine de l'arbre n'a pas de nom d'instance.
- On appelle **occurrence** un objet quelconque du schéma multi-niveaux dans son contexte d'instanciation.
- Pour désigner une occurrence, on utilise le **cheminom** :

« A.i3.i2.i2.sig »

 A : nom de la figure racine
i3.i2.i2 : nom des instances sur le chemin
sig : nom de l'objet dans la cellule



Formats de fichier pour la description de net-lists

- Les langages de description de matériel (**VHDL**, **Verilog**, **SystemC**) visent principalement la modélisation comportementale, mais permettent également de décrire des net-lists (description structurelles).
- De nombreux outils CAO, qui utilisent une description structurelle du circuit en entrée, ont défini leur propre format de net-list, qui sont devenus des standards de fait.
exemples : **format .spi** pour SPICE et ELDO (simulateurs électriques)
format .def pour les outils CADENCE (placement/routage)
- Il existe des formats spécialement définis pour faciliter l'échange d'information entre différentes compagnies.
exemple : **format .edif**

Tous ces formats et langages de description de net-list permettent de représenter la même information : des schémas d'interconnexion hiérarchiques multi-niveaux...

Bibliothèques de cellules

Le processus de raffinement du schéma est un processus descendant, mais sous contrainte : les composants terminaux font nécessairement partie d'une **bibliothèque de cellules prédéfinies... et précaractérisées**.

Pour les **parties régulières** (telles que les chemins de données), le processus de raffinement du schéma peut être réalisé **manuellement**, en utilisant des **macro-cellules optimisées** (exemple : DP_SXLIB).

Pour les **parties moins régulières** (telle que la logique de contrôle), il est généralement préférable d'utiliser des **outils de synthèse** automatique (qui sont plus efficaces que le concepteur en termes d'optimisation, et surtout beaucoup plus rapides). Ces outils utilisent généralement des bibliothèques de **cellules de base** (exemple : SXLIB).


Cellules précaractérisées

- **Le dessin des masques** des cellules respecte une série de contraintes topologiques (appelées **gabarit**), permettant l'automatisation du placement et du routage. Cette vue - de même que le schéma en transistors - n'est généralement pas accessible au concepteur.
- **Les fichiers de caractérisation** définissent - pour chaque cellule - les informations utiles pour les outils de synthèse automatique et pour les outils de simulation.
 - fonction logique réalisée
 - temps de propagation
 - consommation électrique
 - capacités d'entrée
 - sortance (fan-out)
 - etc.

On appelle **Design Kit** l'ensemble des fichiers contenant ces informations de caractérisation d'une bibliothèque de cellule particulière pour une chaîne de CAO particulière.

Cellules de base

 Les bibliothèques de cellules peuvent contenir des portes logiques élémentaires (exemple : SXLIB) :




Comme il existe généralement plusieurs puissances pour chaque fonction logique, ces bibliothèques peuvent contenir plusieurs centaines de cellules.

Elles contiennent - **pour chaque cellule** - les vues nécessaires aux outils CAO :

- dessin des masques
- schéma en transistors
- description(s) comportementale(s)

Caractérisation temporelle

 
Les portes logiques sont caractérisées par des temps de propagation : un événement sur une entrée peut créer un événement sur la sortie après un temps $T_p(A \rightarrow S)$



Le temps de propagation dépend de la capacité de charge et de la puissance de la porte (dimensions des transistors).

Principe Général

Automate d'états finis synchrones

 

Tout système numérique synchrone peut être modélisé par un automate :

Fonction de transition :

$$\text{NextEtat} \leftarrow T(\text{Etat}, \text{Entrées})$$

Fonction de génération :

$$\text{Sorties} \leftarrow G(\text{Etat}, \text{Entrées})$$

Automate d'états finis synchrones


La théorie des automates est une méthode de représentation extrêmement générale du comportement d'un système matériel numérique synchrone.

Le comportement de n'importe quel système synchrone, (simple compteur 4 bits, ou microprocesseur 32 bits complet) peut - en principe - être représenté par ce modèle.

Le comportement d'un système complexe est souvent décrit en interconnectant des automates plus simples.

Il existe une méthode systématique permettant de construire le schéma en portes logiques réalisant le comportement défini par un automate abstrait.

Fonctions de génération et de transition

 

Si on a :

- n bits d'entrée E_i
- m bits de sortie S_j
- p bits mémorisés R_k

Il faut définir :

- p fonctions booléennes dépendant de (n+p) variables pour la transition

$$NR_k = T_k(E_i, R_k)$$

- m fonctions booléennes dépendant de (n+p) variables ou la génération


$$S_j = \Gamma_j(E_i, R_k)$$

Représentation abstraite

- Dans la définition générale d'un automate, les fonctions de transition et de génération sont définies pour :
 - un ensemble de valeurs symboliques pour les entrées
 - un ensemble de valeurs symboliques pour les sorties
 - un ensemble de valeurs symboliques pour les états
- ... mais le code binaire associée à chacune de ces valeurs n'est pas défini.
- En pratique, les signaux d'entrée et de sortie sont très souvent définis au niveau Booléen : n bits d'entrée correspondent à 2^n valeurs possibles pour les entrées. Idem pour les sorties.


Seules les valeurs stockées dans les registres ne sont pas définies au niveau Booléen : le codage des états n'est pas explicite.

Automates de Moore et de Mealy

 

Cas général :

Automate de Mealy

 

Cas particulier : La fonction de génération ne dépend que de l'état !

Automate de Moore

Initialisation


- Puisqu'un automate contient un état interne, il faut définir un **état initial** pour obtenir un comportement totalement déterministe.
- Les automates synchrones possèdent très souvent un signal d'entrée particulier (**signal NRESET**), qui n'agit que sur la **fonction de transition** : lorsque le signal NRESET est actif (état bas), on force la valeur de l'état initial dans le registre d'état lors du prochain front du signal d'horloge...
 - quel que soit l'état actuel de l'automate
 - quelle que soit la valeur des autres entrées.

Représentation graphique d'un automate

- Les nœuds $\{i\}$ représentent les états
- Les arcs (i,j) représentent les transitions

Chaque arc (i,j) est étiqueté par une expression Booléenne $f_{i,j}$ ne dépendant que des signaux d'entrée, et définissant la condition de transition.

 Dans le cas d'un automate de Moore, les signaux de sortie ne dépendent que de l'état : chaque nœud est donc étiqueté par la valeur des signaux de sortie.



Automate déterministe

Pour qu'un automate possède un comportement déterministe, il faut respecter les conditions suivantes :

- Existence d'un mécanisme matériel d'**initialisation** permettant de forcer l'automate dans un état initial connu.
- Condition d'**orthogonalité** : pour tout état i , et pour toute configuration des entrées, il y a un seul état successeur de l'état i .


Pour tout état i , $f_{i,j} \cdot f_{i,k} = 0$ si j différent de k

- Condition de **complétude** : pour toute configuration des entrées, il y a toujours un état successeur de l'état i .

Pour tout état i , $\sum_j f_{i,j} = 1$

Inconvénient des Automates de mealy

 Dans un automate de mealy, Il existe une dépendance combinatoire entre les entrées et les sorties !




ceci introduit des chaînes longues traversant plusieurs composants.

Il devient impossible de caractériser le comportement temporel de chaque automate indépendamment des autres.

Automates communicants

 Un système numérique synchrone est souvent conçu comme un ensemble d'automates « simples » fonctionnant en parallèle, et communiquant entre eux : les entrées d'un automate sont les sorties d'un autre automate.



Exemple : Allocateur de bus


On cherche à réaliser un allocateur de bus équitable entre 2 utilisateurs (respectant une priorité tournante ou « round robin »).

Le signal NRESET initialise l'automate dans un état où le bus n'est pas alloué.


Les deux requêtes REQ0 et REQ1 sont actives à l'état haut, et indépendantes.

L'utilisateur possédant le bus signale la fin de l'utilisation en forçant la valeur 0 sur le signal REQi.

 Les deux signaux GNT0 et GNT1 ne peuvent être actifs en même temps, et il y a toujours un cycle non alloué ($GNT0 = GNT1 = 0$) entre deux allocations




représentation graphique

 

On devine un état initial :

Ici l'état WAIT0 dans lequel l'automate attend une requête alors que c'est l'utilisateur 0 qui a eu le bus en dernier


représentation graphique

 

Signification des états :

- WAIT0 : bus non alloué / utilisateur 0 prioritaire
- WAIT1 : bus non alloué / utilisateur 1 prioritaire
- ALLOC0 : bus alloué à l'utilisateur 0
- ALLOC1 : bus alloué à l'utilisateur 1


représentation graphique

 

Pour l'état de départ, On étudie toutes les combinaisons de sortie et on crée de nouveaux états. Puis on recommence pour chaque nouvel état.

A : codage one-hot / 1

 - En codage one-hot le registre d'état a autant de bits qu'il y a d'états, un bit par état.
- Définir la fonction de transition consiste à définir l'expression de chaque état.
- Le codage étant connu, il est possible de décrire l'automate directement en vbe



A : codage one-hot /2

```
entity allocateur is
-- Liste des ports d'entrée-sortie
port (ck          : in std_logic ;
      req0        : in std_logic ;
      req1        : in std_logic ;
      nreset      : in std_logic ;
      gnt0        : out std_logic ;
      gnt1        : out std_logic ) ;
end allocateur ;

architecture fsm of allocateur is
-- déclaration des états
signal
s_wait0, r_wait0, -- attente req0 prioritaire
s_wait1, r_wait0, -- attente req1 prioritaire
s_alloc0, r_alloc0, -- bus alloué par req0
s_alloc1, r_alloc1 -- bus alloué par req1
: std_logic ;

begin

-- fonction de génération
gnt0 <= r_alloc0 ;
gnt1 <= r_alloc1 ;

-- fonction de transition
s_wait0 <= (r_wait0 and not req0 and not req1)
or (r_alloc1 and not req1) ;
s_wait1 <= (r_wait1 and not req0 and not req1)
or (r_alloc1 and not req0) ;
s_alloc0 <= (r_wait0 and req0)
or (r_alloc0 and req0) ;
s_alloc1 <= (r_wait1 and req1)
or (r_alloc1 and req1) ;

-- mise à jour du registre d'état
reg : process (ck) begin
if (ck and ck'event) then
if (nreset = '0') then
r_wait0 <= '1' ;
r_wait1 <= '0' ;
r_alloc0 <= '0' ;
r_alloc1 <= '0' ;
else
r_wait0 <= s_wait0 ;
r_wait1 <= s_wait1 ;
r_alloc0 <= s_alloc0 ;
r_alloc1 <= s_alloc1 ;
end if ;
end if ;
end process reg ;
end fsm ;
```

Circuits numériques synchrones

B : Modèle VHDL allocateur : architecture fsm

```
entity allocateur is
-- Liste des ports d'entrée-sortie
port (ck          : in std_logic ;
      req0        : in std_logic ;
      req1        : in std_logic ;
      nreset      : in std_logic ;
      gnt0        : out std_logic ;
      gnt1        : out std_logic ) ;
end allocateur ;

architecture fsm of allocateur is

-- définition du type énuméré
type etat_type is (wait0, wait1, alloc0, alloc1) ;

-- déclaration des signaux
signal present, futur : etat_type ;

-- directives pour la synthèse :
-- pragma current_state present
-- pragma next_state futur
-- pragma clock ck
begin
-- processus « update »
process ( ck ) begin
if (ck and ck' event) then
present <= futur ;
end if ;
end process ;

-- processus « combinatoire »
process ( present, req0, req1, nreset ) begin
-- fonction de transition
if (nreset = '0') then futur <= wait0 ;
else
case present is
when wait0 => if (req0) then futur <= alloc0 ;
elseif (req1) then futur <= alloc1 ;
end if ;
when wait1 => if (req1) then futur <= alloc1 ;
elseif (req0) then futur <= alloc0 ;
end if ;
when alloc0 => if ((req0)='0') then futur <= wait1 ;
end if ;
when alloc1 => if ((req1)='0') then futur <= wait0 ;
end if ;
end case ;
end if ;
end process ;

-- fonction de génération
if (present = alloc0)
then gnt0 <= '1' ;
else gnt0 <= '0' ;
end if ;
if (present = alloc1)
then gnt1 <= '1' ;
else gnt1 <= '0' ;
end if ;
end process ;
end fsm ;
```


Le triple rôle des registres

Les registres ont une triple fonction :

- **Mémorisation** : stocker une valeur qui sera utilisée plus tard. Ceci impose que l'écriture dans les registres soit conditionnelle.
- **Synchronisation** : assurer que toutes les données d'un même opérateur combinatoire sont simultanément disponibles.
- **Stabilisation** : garantir que les signaux d'entrée des opérateurs combinatoires sont stables pendant toute la durée du cycle.


Propagation des événements

 Un opérateur combinatoire est une structure **orientée** :
Les événements se propagent des entrées vers les sorties !



=> Il ne doit pas y avoir de boucle dans un bloc combinatoire


Le skew

 

Le signal de synchronisation CK est une abstraction.
Le réseau physique de distribution du signal CK n'est pas parfait :
les résistances et capacités intrinsèques des fils, ainsi que les amplificateurs intermédiaires introduisent des déphasages entre les signaux Cki qui parviennent aux registres.


Définition : le skew est un majorant de la valeur absolue du déphasage entre deux signaux d'horloge Cki et CKj

Les temps de propagation

 


Dans l'opérateur combinatoire,
les temps de propagation
Q1 -> D et Q3 -> D
sont très différents...

 - Les signaux de sortie des registres (Qi) sont stables pendant tout le cycle
- Les signaux d'entrée des registres ne doivent être stables qu'au moment du front montant de CK.



Chaînes longues

 


Pour qu'un circuit numérique synchrone fonctionne correctement, il faut que le temps de propagation de la chaîne combinatoire la plus longue T_{pmx} entre deux registres soit inférieur au temps de cycle TC.

Il faut tenir compte du temps d'accès T_a et du temps de pré-établissement T_{su} des registres, ainsi que du « skew »

Tout opérateur combinatoire doit respecter la condition suivante :

$$T_a(CK \rightarrow Q_i) + T_{pmx}(Q_i \rightarrow D) + T_{su}(D \rightarrow CK_j) < TC - \text{skew}$$


Chaîne longue additionneur 4 bits

 

La chaîne longue traverse 6 portes « nand » et deux portes « xor »

Chaîne de simulation

Chaînes courtes

 


Un dysfonctionnement de type « chaîne courte » se produit lorsque le temps de propagation minimal entre deux registres est plus court que le déphasage entre les deux signaux d'horloge (skew).

Il faut ici également tenir compte du temps d'accès T_a du registre source et du temps de maintien T_h du registre destination.

Tout opérateur combinatoire doit respecter la condition suivante :

$$T_a(CK \rightarrow Q) + T_{pmin}(Q \rightarrow D) > T_h(D \rightarrow CK_j) + skew$$

Chaîne de simulation

 

format PAT

- Le format de fichier .pat utilisé par Asimut permet de décrire les patterns appliqués et les résultats attendus.
- Le format .pat contient:
 - L'interface du circuit
 - La séquence des patterns
 - Les actions sur le simulateur
- Documentation : `man 5 pat`

Interface .pat

<i>mode</i>	<i>nom de l'entrée-sortie</i>	<i>format</i>	<i>[spy] ; [;]</i>
. in	. nom	. B	
. out	. group (nom1, nom2, ...)	. X	
. inout	. chemi-nom pour les signaux	. O	
. signal	ou registres internes	. rien	
. register	. <u>vbe</u> : root.nom		
	. <u>vst</u> : nom		
	instance.nom		

Attention

Exemple

```
in      A (0 to 15) X;
in      B (0 to 15) X;
in      Cin ;;
out     Cout;
signal  S (0 to 15) X;
register Accu.A (0 to 15) X;
```

Les noms de vecteurs de signaux ont le format VHDL

Exemple de .pat

```
in      A (0 to 15) X;
in      B (0 to 15) X;
in      Cin;
out     Cout;
signal  S (0 to 15) X;
register Accu.A (0 to 15) X;

begin

< 0 ns > pattern_0 : F0F0 0A0A 1 ?0 ?FAFA ?6DE7;
< +10 ns > pattern_1 : 0F0F F6F0 0 + **** ?54FC;

end;
```

Séquence de patterns

```
begin
  [< date >] [étiquette] : valeurs_des_signaux ; [;]
  ...
end ;

. date          :: [+] nombre_entier unité
  . unité       :: ps | ns | us | ms
  . [+]         :: délai depuis le précédent pattern

. étiquette     :: sert à s'y retrouver dans la séquence de patterns

. valeurs_des_signaux ::
  entrées       = 0 | 1 | + | - | 00110 | 0256 | DEAD
  sorties prédites = ?0 | ?1 | ?+ | ?- | ?00110 | ?0256 | ?DEAD
  sorties non prédites = * | ****

. [;]          :: permet d'ajouter une ligne blanche dans le fichier produit
```

Le simulateur ASIMUT

Documentation : `man asimut`

`asimut [options] [root_file] [pattern_file] [result_file]`

options essentielles

- b** si le fichier à simuler est uniquement comportemental (.vbe)
- c** asimut fait seulement une lecture du modèle
- i val** initialise tous les signaux à val (0 ou 1)
- zd** force la simulation sans délai

autres options

- i file** initialise tous les signaux à partir du fichier **file** (sauvé par la save)
- inspect inst_name** produit un fichier de pattern avec les signaux à l'interface de **inst_name**.
- core file** produit un fichier .cor avec l'état de tous les signaux dès la première erreur.

fichier CATAL

- Le fichier CATAL permet d'indiquer quelles sont les feuilles de l'arborescence dans le cas de la simulation d'une netlist.
- Les noms présents dans le fichier ont un modèle comportemental.
- format
 - bloc1 C
 - bloc2 C
 - bloc3 C

variables d'environnement

- `.MBK_CATA_LIB` répertoires contenant les descriptions et les patterns
- `.MBK_WORK_LIB` répertoire de travail avec les descriptions et les patterns et où sont écrits les fichiers produits
- `.MBK_CATAL_NAME` nom du fichier catalogue (placé dans `MBK_WORK_LIB`)
- `.MBK_IN_LO` extension (type) des fichiers netlist (al ou vst)
- `.VH_MAXERR` nombre maximum d'erreurs autorisées avant l'arrêt de la simulation

Langage GENPAT

- Documentation : `man genpat`
- Le but est d'exprimer dans un langage procédural, les transactions sur les signaux.
- C'est une bibliothèque de fonctions C:
 - pour définir l'interface
 - et les transactions
 - pour générer un fichier de patterns au format .pat
- Le langage C permet l'écriture de boucles et de fonctions
- Un script permet de lancer le compilateur C puis l'exécution du programme :

```
> genpat [-v] [-k] file
```

API Genpat (essentiel)

- DEF_GENPAT("nom")
définit le nom de fichier dans lequel les patterns seront placés.
- SAV_GENPAT()
sauve le fichier sur disque.
- DECLAR("ident",":nb_space", "format", mode, "size", "option")
déclare le nom du signal


ident	nom du signal
nb_space	nombre d'espaces entre les colonnes,
format	format d'affichage (B,O,X),
type	IN, OUT, INOUT, SIGNAL, REGISTER
size	rien, X to Y, Y downto X
option	rien, S
- AFFECT("pattern_date", "ident", "value")
définit une transaction sur le signal

pattern_date	"nombre" date absolue de la transaction, ou
	"+nombre" date relative au dernier AFFECT() ou INIT()
ident	nom du signal
value	nombre dans la base définie par format

Le visualisateur de patterns XPAT

- XPAT est l'un des nombreux outils de visualisation
- avantage : fonctionnement simple et intuitif.
 - inconvénient : peu de fonctions

xpat [-l file]

 

API Genpat : Exemple

```

#include <stdio.h>
#include "genpat.h"

fonction transformant un entier en chaine de caractères {
char *itoa(int entier) {
char * str = malloc (32);
sprintf (str, "%d",entier);
return(str);
}

main () {
int i, j, cur_vect = 0;

fichier vecteurs.pat {
DEF_GENPAT("vecteurs");


déclaration de l'interface et des signaux internes {
DECLAR ("a", ":2", "X", IN, "0 to 3");
DECLAR ("b", ":2", "X", IN, "0 to 3");
DECLAR ("s", ":2", "X", OUT, "0 to 3");

boucles imbriquées produisant 256 patterns {
for (i=0; i<16; i++) {
for (j=0; j<16; j++) {
AFFECT (itoa(cur_vect), "a", itoa(i));
AFFECT (itoa(cur_vect), "b", itoa(j));
cur_vect++;
}
}
}
}
SAV_GENPAT ();
}

```

Chaîne de synthèse


Les étapes de la synthèse Alliance

 

Optimisation Booléenne / a


Les outils d'optimisation Booléenne (exemple : BOOM) cherchent à « simplifier » le réseau Booléen. Cette optimisation étant indépendante du procédé de fabrication choisi, la fonction de coût est le « nombre de littéraux ».

 L' **optimisation locale** vise la simplification de l'expression Booléenne associée à un noeud particulier du réseau Booléen.



forme canonique : 12 littéraux
 $r \leq a.b.c' + a.b'.c + a'.b.c + a.b.c$

 forme optimisée : 6 littéraux
 $r \leq a.b + a.c + b.c$




La synthèse d'automate

Les outils de synthèse d'automate (exemple SYF) appliquent la méthode générale vue précédemment :

- Construction du graphe représentant l'automate abstrait
- Choix d'un codage pour les états
- Construction des fonctions de transition et de génération
- Simplification des expressions Booléennes
- Génération du réseau Booléen

La principale intervention du concepteur porte sur le choix d'un type de codage.

 
Contrairement à l'intuition, le codage « one-hot » donne très souvent de bons résultats !




Optimisation Booléenne / b

L' **optimisation globale** utilise des techniques de factorisation, qui peuvent modifier la structure du réseau Booléen :

 Forme initiale :
 $u \leq a.(b.c + b'.d)$
 $v \leq (b.c + b'.d) + e$



 
Forme factorisée :
 $z \leq b.c + b'.d$
 $u \leq a.z$
 $v \leq z + e$



Projection structurelle


Les outils de projection structurelle (exemple : BOOG) transforment une **expression Booléenne** associée à un noeud du réseau Booléen en un schéma en **portes logiques**.

- Ces outils s'appuient sur une bibliothèque de cellules précaractérisées.
- Le traitement est local : chaque expression Booléenne est traitée indépendamment.
- Ils utilisent des techniques de reconnaissance de forme pour reconnaître des sous-expressions.
- Ils exploitent les informations de caractérisation associées aux cellules pour optimiser
 - la surface totale du bloc synthétisé
 - les performances temporelles

 

Optimisation du schéma / b

Ajustement de la puissance des portes :

 


`inv_x1` : WN = 5 / WP = 10

`inv_x8` : WN = 40 / WP = 80

Optimisation du schéma / a

Les outils d'optimisation de schéma (exemple: LOON) visent principalement l'optimisation des performances temporelle. Ils cherchent à réduire les temps de propagation sur les **chemins critiques** du bloc synthétisé.

- Les deux principales techniques sont
 - l'utilisation de portes de puissance
 - l'insertion de buffers
- Pour optimiser les performances temporelles sans trop augmenter la surface totale du bloc, seules les portes logiques et les signaux se trouvant sur un chemin critique doivent être modifiés.
- L'analyse des chemin critique dépend des temps d'arrivées des signaux sur les ports d'entrée, et des temps requis sur les ports de sortie

 

Optimisation du schéma / c

Insertion d'arbres de buffers (en cas de fanout très grand)


 


Schéma initial

Arbre équilibré


Arbre déséquilibré

Flot des outils de synthèse Alliance

 


syf

Quelques topologies d'automates.

 

syf

 syf prend une machine d'états finis décrite en vhdl, choisit un codage et produit un modèle au format vbe.




principe de fonctionnement

- le comportement est décrit en vhdl
 - un process **Transition** définissant l'état futur en fonction de l'état courant et des entrées
 - un process **Génération** définissant les sorties en fonction de l'état courant
- syf** choisit un codage (plusieurs algos)
- syf** détermine les expressions de tous les bits du registre d'état et tous les bits de sorties

syf

 L'initialisation peut être ou ne pas être synchronisée



syf

Codage d'un automate d'un FSM

syf -j|a|m|o|u|r [-CDEOPRSTV] input [output]

paramètres:

-j -a -m : trois algos de codage (asp, jedi, mustang)
-o : codage one-hot
-u : codage utilisateur dans le fichier input.enc
liste des couples: noms_d'état code_hexa
-r : codage random

-C : vérifie la complétude et l'orthogonalité
-E : sauve l'encodage (syntaxe de -u)
-P : ajoute un scanpath
-R : utilise une ROM et un micro séquenceur
-V : verbose mode

environnement

MBK_WORK_LIB : répertoire de sortie

boog

boog prend une description comportementale et produit une netlist de cellules précaractérisées.

- **boog** ne sait traiter que des expressions produites par **boom**.
- **boog** n'utilise que des portes à une sortie et de faible sortance.
- **boog** connaît les caractéristiques des portes grâce à des génériques dans les vbe des portes
- La projection d'un ET à 8 entrées
s <= a and b and c and d and e and f and g and h
8 and à 2 entrées
s <= a and (b and (c and (d and (e and (f and (g and h))))))
2 nand à 4 entrées + 1 nor à 2 entrées
s <= not(not (a and b and c and d) or not (e and f and g and h))
- **boog** pourrait se contenter de :
 - nand 2, nor 2, basculeD, inverseur, xor
- **boog** n'est pas déterministe !

boom

Optimisation Booléenne

boom [-VTOAP] [-l num] [-d num] [-i num] [-a num]
[-sjbgpwtmorn] input [output]

paramètres

-V : verbose
-A : procède à des optimisations locales en conservant la majorité des signaux internes.
-P : lit le fichier input.boom contenant

- les signaux à conserver dans le fichier produit
- les expressions à conserver

-l val : effort de 0 (faible) à 3 (fort)
-d val : type d'optimisation de 0 (délai) à 100 (surface)
-i val : *nb d'itérations pour l'algorithme*
-a val : *amplitude pendant le réordonnement des bdd*
-sjbgpwtmorn : *algorithme choisi*

environnement

MBK_WORK_LIB : répertoire de sortie

boog

Projection structurelle

boog [-hmxold] input output [lax_file]

paramètres

-h : help
-m val : optimisation de 0 (surface) à 4 (délai)
-x val : génération d'un fichier de coloration des signaux
0 (chemin critique), 1 (dégradé en fonction du délai)

environnement

MBK_CATA_LIB : liste des répertoires contenant les fichiers sources
MBK_TARGET_LIB : répertoire de la bibliothèque cible
MBK_OUT_LO : format de la netlist de sortie
MBK_WORK_LIB : répertoire de sortie

loon

Optimisation électrique locale

loon [-hmxlo] input_file output_file [lax_file]

paramètres

- h : help
- m val : optimisation de 0 (surface) à 4 (délai)
- x val : génération d'un fichier de coloration des signaux
0 (chemin critique), 1 (dégradé en fonction du délai)

environnement

- MBK_CATA_LIB : liste des répertoires contenant les fichiers sources
- MBK_TARGET_LIB : répertoire de la bibliothèque cible
- MBK_IN_LO : format de la netlist d'entrée
- MBK_OUT_LO : format de la netlist de sortie
- MBK_WORK_LIB : répertoire de sortie

proof

proof compare formellement deux descriptions comportementales et affiche les différences.

- Les deux descriptions doivent avoir
 - les mêmes entrées/sorties
 - les mêmes registres
- Chaque description est représentée par une structure ROBDD (Reduced Oriented Binary Decision Diagram)
- La représentation d'une expression Booléenne par un ROBDD est canonique
⇒ si les représentations sont superposables, c'est qu'elles sont égales

flatbeh

flatbeh réalise la mise à plat d'une netlist et produit le modèle comportemental.

flatbeh root_structural_file [output_file]


paramètre

CATAL : fichiers contenant les cellules feuilles

environnement

- MBK_CATA_LIB : liste des répertoires contenant les fichiers sources
- MBK_IN_LO : format de la netlist d'entrée
- MBK_OUT_LO : format de la netlist de sortie
- MBK_WORK_LIB : répertoire de sortie

Dans un .vst

 

Dans un .vbe

$s \leq (\text{not } b) \text{ and } (a \text{ or } b);$

(on aura intérêt à utiliser **boom** pour simplifier le résultat)

xsch

xsch représente une netlist par un schéma

