

TP6 : Placement/routage

1. 1 Objectif
2. 2 Spécification fonctionnelle
3. 3 Travail à effectuer
 1. 3.1 Saisie du schéma
 2. 3.2 Placement / Routage
 3. 3.3 Validation du routage
4. 4 Compte rendu

1 Objectif

Nous avons vu dans le TP5 comment dessiner une cellule précaractérisée respectant le gabarit de la bibliothèque **SXLIB**. Le but de ce TP6 est de réaliser le dessin des masques d'un bloc combinatoire résultant de l'interconnexion d'une quinzaine de cellules de la bibliothèque **SXLIB**.

On va donc effectuer *à la main* (c'est à dire en utilisant l'éditeur interactif **graal**), le placement et le routage de cet opérateur, pour mieux comprendre les problèmes que doivent résoudre les outils de placement/routage automatiques.

2 Spécification fonctionnelle

On souhaite réaliser le décodeur 3 vers 4 tel que décrit ci-dessous.



La sortie Z_i prend la valeur 1 quand le nombre de bits d'entrée ayant la valeur 1 est égal à i . Les 3 autres sorties prennent la valeur 0.

Les équations sont les suivantes :

- $Z_0 = \bar{A}.\bar{B}.\bar{C}$
- $Z_1 = (A.\bar{B}.\bar{C}) + (\bar{A}.B.\bar{C}) + (\bar{A}.\bar{B}.C)$
- $Z_2 = (A.B.\bar{C}) + (A.\bar{B}.C) + (\bar{A}.B.C)$
- $Z_3 = A.B.C$

De ces équations, on déduit le schéma en portes logiques inverseuses :



Le bloc à réaliser contient donc 10 portes NAND3 et 5 inverseurs. Regardons plus précisément les caractéristiques de chaque cellule :

- La cellule `na3_x1` a une largeur de 5 pitches.
- Les 3 signaux d'entrée E_1 , E_2 et E_3 sont accessibles sur 6 pistes de routage.
- Le signal de sortie S est accessible sur 7 pistes de routage.



- La cellule `inv_x1` a une largeur de 3 pitches.
- Le signal d'entrée E est accessible sur 6 pistes de routage. Le signal de sortie S est accessible sur 7 pistes de routage.



On propose le placement ci-dessous pour cet opérateur, mais vous pouvez choisir un autre placement si vous le souhaitez :



Le dessin ci-dessous illustre un routage partiel correspondant à quelques signaux et utilisant des fils de Metal2 , Metal3, ainsi que des via12 et des vias23.



3 Travail à effectuer

3.1 Saisie du schéma

- Utiliser le langage **STRATUS** pour décrire le schéma proposé ci dessus, et générer le fichier *decodeur.vst* correspondant à la description structurelle VHDL de cet opérateur.
- Valider ce schéma en écrivant quelques stimuli, et en simulant sous **asimut**.

3.2 Placement / Routage

- Saisir sous **graal** le dessin du bloc *decoder* en instanciant les 5 portes *inv_x1* et les 10 portes *na3_x1*.
- Dessiner les fils de routage sous **graal**, et utiliser la commande *equi* pour vérifier la connectivité de chacun des signaux.
- Vérifier l'absence de violation des règles de dessin en lançant la commande *druc* sous **graal**. Pour que cette vérification soit significative, il faut préalablement "mettre à plat" le bloc *decoder*, en utilisant la commande *real flat*.

3.3 Validation du routage

- Extraire la netlist du bloc *decoder* au format *.al* avec l'outil **cougar** mais sans descendre au niveau des transistors : On veut obtenir une *net-list* de cellules, et non une *net-list* de transistors.
- Vérifier que les deux net-lists définies par les fichiers *decoder.vst* et *decoder.al* sont isomorphes en utilisant l'outil **lvx**.
- Créer un fichier Makefile automatisant la procédure de validation.

4 Compte rendu

Vous rendre un compte rendu d'une page maximum pour ce TP. Vous joindrez vos fichiers sans oublier le Makefile.