

Modélisation dynamique de l'inverseur CMOS




Analyse Temporelle

MASTER ACSI M2



Habib MEHREZ



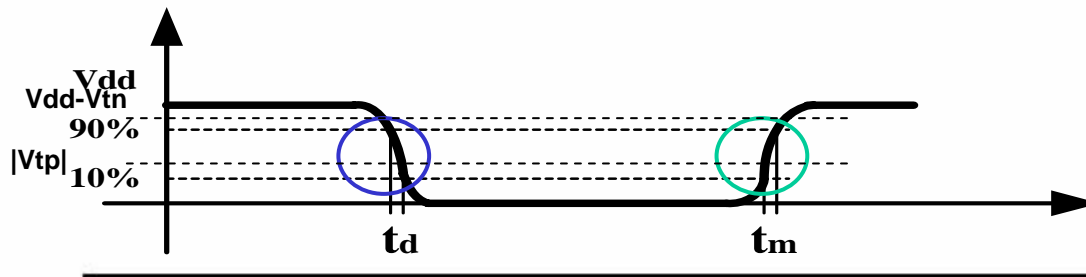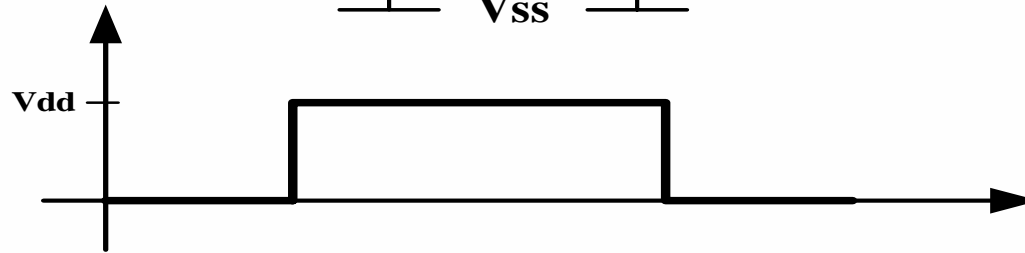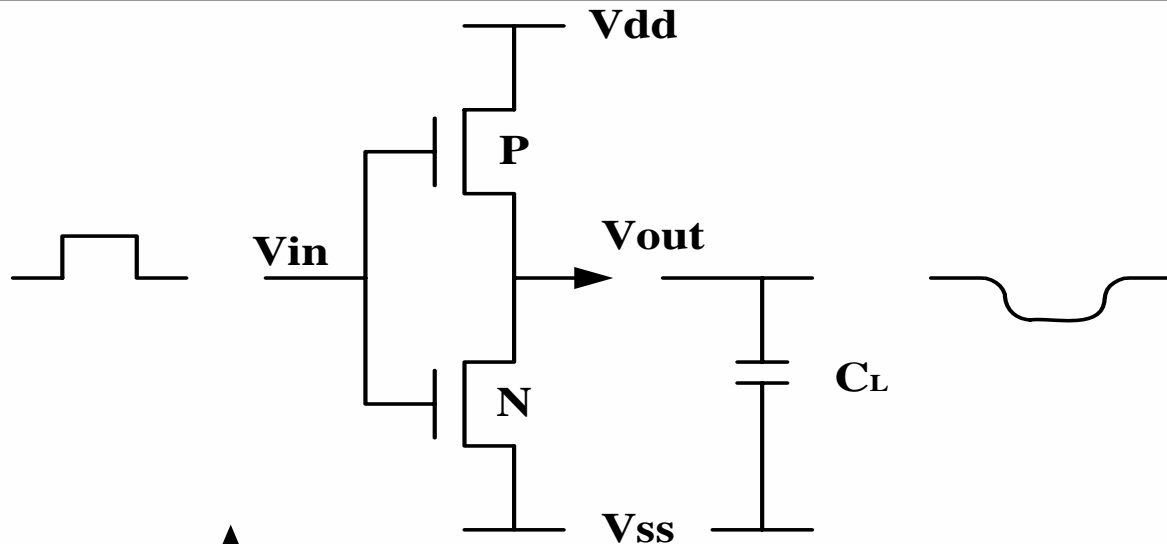
Modèle Dynamique de l'inverseur CMOS, Temps de Montée et de Descente



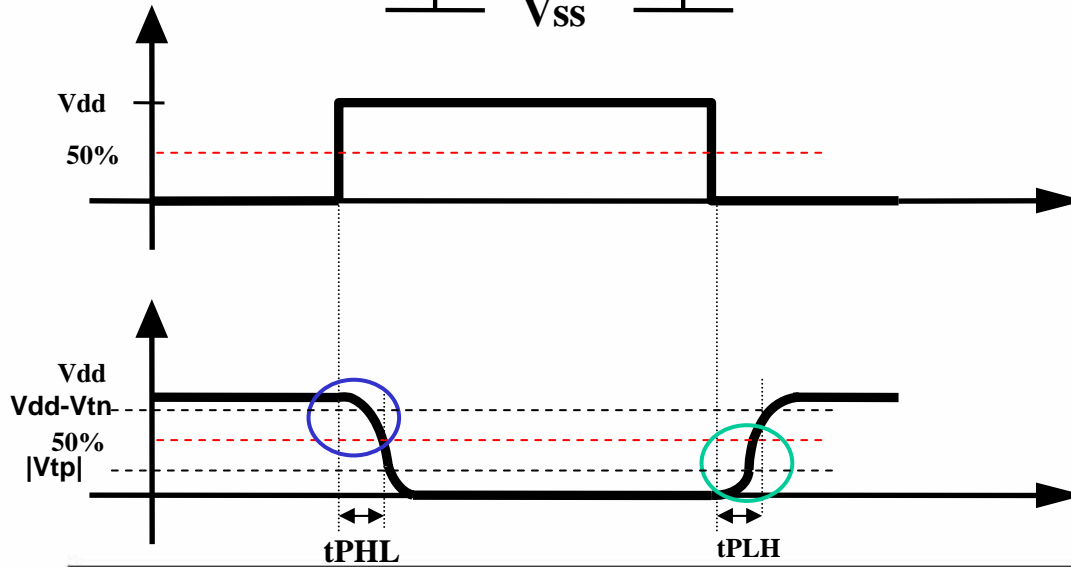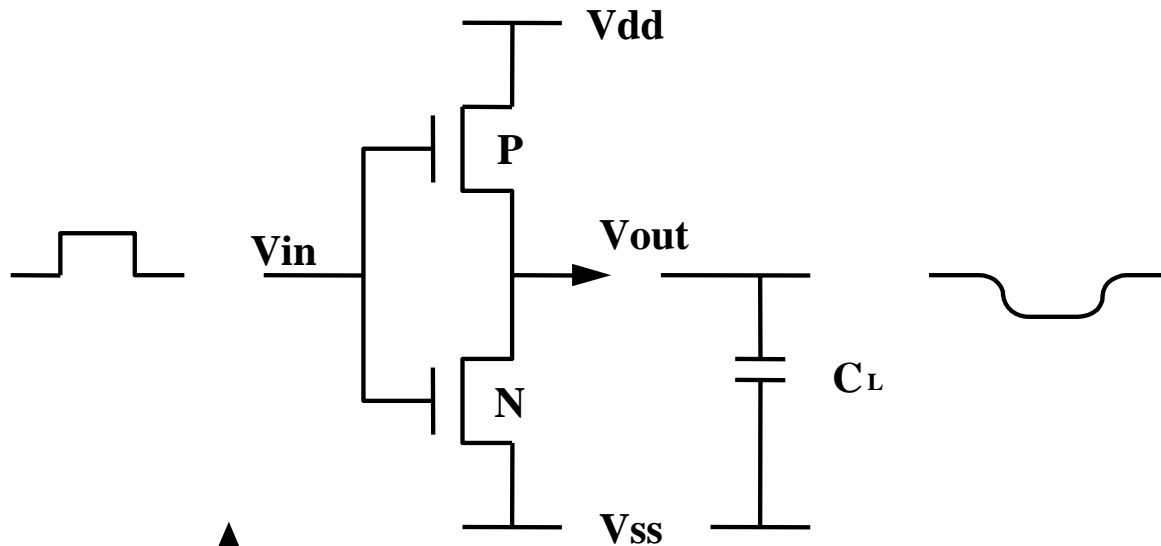
Modèle Dynamique de l'inverseur CMOS, Temps de propagation



Modèles Dynamiques Equivalents

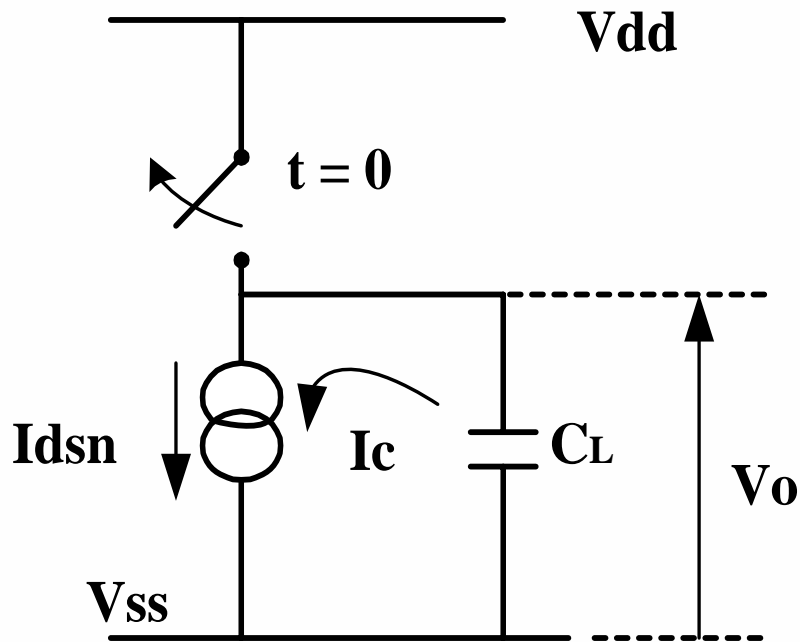


saturation: $V_o \geq V_{DD} - V_{tn}$

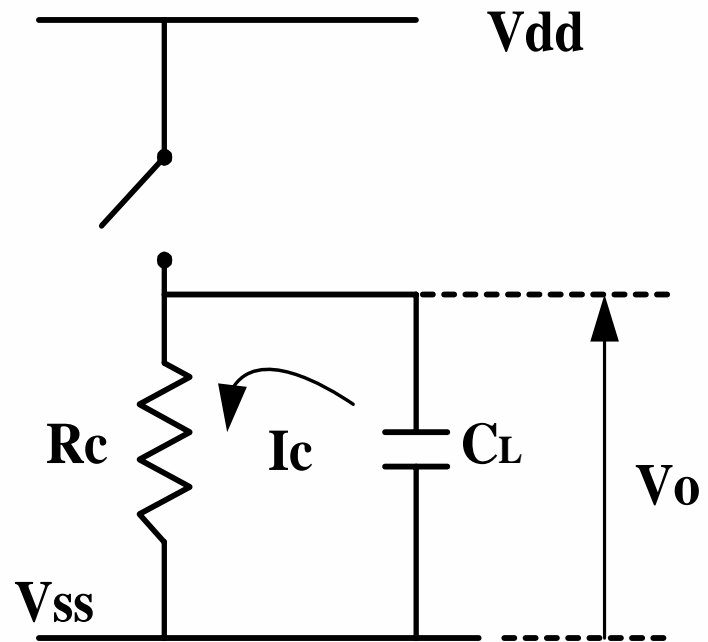

linéaire: $0 < V_o < V_{DD} - V_{tn}$



Modèles Dynamiques Equivalents

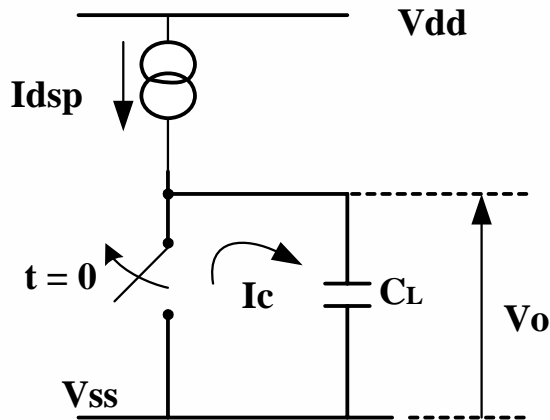


Saturation

$$V_{DSP} < V_{GSP} - V_{tp} < 0$$

$$V_o - V_{DD} < 0 - V_{DD} - V_{tp} < 0$$

$$V_o < -V_{tp}$$

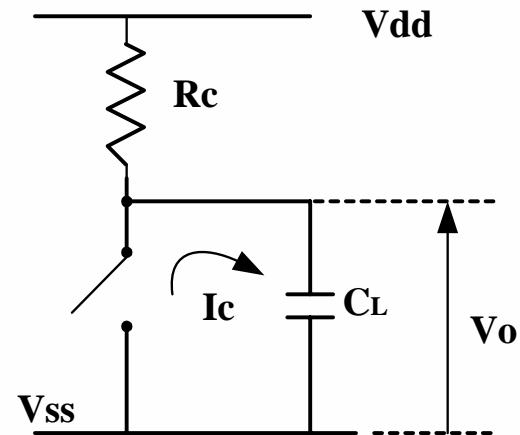

linéaire

$$-V_{tp} + V_{GSP} < V_{DSP} < 0$$

$$V_o > -V_{tp}$$

V_{TP} algébrique $\approx -0.6V$ pour $V_{dd}=5V$



Etude du temps de descente

$$Td_1: 0.9V_{DD} > V_o > V_{DD} - V_{tn}$$

$$Td_2: V_{DD} - V_{tn} > V_o > 0.1V_{DD}$$

□ $I_C = I_{DSn}$ saturation $V_o > V_{DD} - V_{tn}$

$$-C_L \frac{dV_o}{dt} = K_n (V_{DD} - V_{tn})^2$$

$$\Rightarrow C_L \frac{dV_o}{dt} + K_n (V_{DD} - V_{tn})^2 = 0$$

$$t_{d1} = \frac{C_L}{K_n (V_{DD} - V_{tn})^2} \int_{V_{DD} - V_{tn}}^{0.9V_{DD}} dV_o$$

$$t_{d1} = \frac{C_L (V_{tn} - 0.1V_{DD})}{K_n (V_{DD} - V_{tn})^2}$$



Etude du temps de descente

□ linéaire $V_o < V_{DD} - V_{tn}$

$$-C_L \frac{dV_o}{dt} = K_n [2(V_{DD} - V_{tn})V_o - V_o^2] \quad C_L \frac{dV_o}{dt} + K_n [2(V_{DD} - V_{tn})V_o - V_o^2] = 0$$

$$\frac{K_n}{C_L} dt = \frac{dV_o}{V_o^2 - 2(V_{DD} - V_{tn})V_o}$$

$$t_{d2} = \frac{C_L}{K_n} \int_{V_{DD}-V_{tn}}^{0.1V_{DD}} \frac{dV_o}{V_o^2 - 2(V_{DD} - V_{tn})V_o} \quad t_{d2} = \frac{C_L}{K_n(V_{DD} - V_{tn})} \log \frac{19V_{DD} - 20V_{tn}}{V_{DD}}$$

$$t_d = t_{d1} + t_{d2} = \frac{C_L}{K_n(V_{DD} - V_{tn})} \left(\frac{V_{tn} - 0.1V_{DD}}{V_{DD} - V_{tn}} + \frac{1}{2} \log \frac{19V_{DD} - 20V_{tn}}{V_{DD}} \right)$$

A.N

$$V_{tn} \approx 0.2V_{DD} \approx 1V$$

pour $V_{DD} = 5V$

$$t_d \approx \frac{C_L}{K_n V_{DD}}$$



Etude du temps de montée

Etude identique que pour le temps de descente mais il faut considérer que V_o évolue de:

$$0.1V_{DD} \rightarrow |V_{tp}| \Rightarrow t_{m1}(\textit{saturation})$$

$$|V_{tp}| \rightarrow 0.9V_{DD} \Rightarrow t_{m2}(\textit{linéaire})$$

$$t_m = \frac{C_L}{K_p(V_{DD} - |V_{tp}|)} \left[\frac{|V_{tp}| - 0.1V_{DD}}{V_{DD} - |V_{tp}|} + \frac{1}{2} \log \frac{19V_{DD} - 20|V_{tp}|}{V_{DD}} \right]$$

$$\text{A.N:} \quad |V_{tp}| = 0.2V_{DD} \Rightarrow t_m \approx \frac{C_L}{K_p V_{DD}}$$

$$\text{Equilibre:} \quad t_d = t_m \Rightarrow K_n = K_p$$

$$\Rightarrow \mu_n \frac{W_n}{L_n} = \mu_p \frac{W_p}{L_p}$$



Etude du temps de propagation tPHL

$$t_{PHL_1}: \quad V_{DD} > V_o > V_{DD} - V_{tn}$$

$$t_{PHL_2}: \quad V_{DD} - V_{tn} > V_o > 0.5V_{DD}$$

□ $I_C = I_{DSn}$ saturation $V_o > V_{DD} - V_{tn}$

$$-C_L \frac{dV_o}{dt} = K_n (V_{DD} - V_{tn})^2$$

$$\Rightarrow C_L \frac{dV_o}{dt} + K_n (V_{DD} - V_{tn})^2 = 0$$

$$t_{PHL_1} = \frac{C_L}{K_n (V_{DD} - V_{tn})^2} \int_{V_{DD} - V_{tn}}^{V_{DD}} dV_o$$

$$t_{PHL_1} = \frac{C_L (V_{tn})}{K_n (V_{DD} - V_{tn})^2}$$



Etude du temps de propagation tPHL

□ linéaire $V_o < V_{DD} - V_{tn}$

$$-C_L \frac{dV_o}{dt} = K_n [2(V_{DD} - V_{tn})V_o - V_o^2] \quad C_L \frac{dV_o}{dt} + K_n [2(V_{DD} - V_{tn})V_o - V_o^2] = 0$$

$$\frac{K_n}{C_L} dt = \frac{dV_o}{V_o^2 - 2(V_{DD} - V_{tn})V_o}$$

$$t_{PHL2} = \frac{C_L}{K_n} \int_{V_{DD}-V_{tn}}^{0.5V_{DD}} \frac{dV_o}{V_o^2 - 2(V_{DD} - V_{tn})V_o}$$



$$t_{PHL} = t_{PHL1} + t_{PHL2} = \frac{C_L}{K_n(V_{DD} - V_{tn})} \left(\frac{2V_{tn}}{V_{DD} - V_{tn}} + \log\left(\frac{4(V_{DD} - V_{tn})}{V_{DD}} - 1\right) \right)$$

A.N

$$V_{tn} \approx 0.2V_{DD} \approx 1V$$

$$t_d \approx \frac{C_L}{K_n V_{DD}}$$



Etude du temps de propagation tPLH

Etude identique que pour le temps de descente mais il faut considérer que V_o évolue de:

$$V_{SS} \rightarrow |V_{tp}| \Rightarrow t_{PLH\ 1}(\textit{saturation})$$

$$|V_{tp}| \rightarrow 0.5V_{DD} \Rightarrow t_{PLH\ 2}(\textit{linéaire})$$

$$t_{PLH} = \frac{C_L}{K_p(V_{DD} - |V_{tp}|)} \left[\frac{2|V_{tp}|}{V_{DD} - |V_{tp}|} + \log\left(\frac{4(V_{DD} - |V_{tp}|)}{V_{DD}} - 1\right) \right]$$

$$\text{A.N:} \quad |V_{tp}| = 0.2V_{DD} \Rightarrow t_{PLH} \approx \frac{C_L}{K_p V_{DD}}$$

$$\text{Equilibre:} \quad t_{PHL} = t_{PLH} \Rightarrow K_n = K_p$$

$$\Rightarrow \mu_n \frac{W_n}{L_n} = \mu_p \frac{W_p}{L_p}$$



Dimensions W/L en fonction des temps

$$K_n = \mu_n C_{ox} \frac{W_n}{L_n}$$

$$K_p = \mu_p C_{ox} \frac{W_p}{L_p}$$

$$t_{PHL} = \frac{C_L}{K_n (V_{DD} - V_{tn})} \left(\frac{2V_{tn}}{V_{DD} - V_{tn}} + \log\left(\frac{4(V_{DD} - V_{tn})}{V_{DD}} - 1\right) \right)$$

$$\frac{W_n}{L_n} = \frac{C_L}{t_{PHL} \mu_n C_{ox} (V_{DD} - V_{tn})} \left(\frac{2V_{tn}}{V_{DD} - V_{tn}} + \log\left(\frac{4(V_{DD} - V_{tn})}{V_{DD}} - 1\right) \right)$$

$$t_{PLH} = \frac{C_L}{K_p (V_{DD} - |V_{tp}|)} \left[\frac{2|V_{tp}|}{V_{DD} - |V_{tp}|} + \log\left(\frac{4(V_{DD} - |V_{tp}|)}{V_{DD}} - 1\right) \right]$$

$$\frac{W_p}{L_p} = \frac{C_L}{t_{PLH} \mu_p C_{ox} (V_{DD} - |V_{tp}|)} \left[\frac{2|V_{tp}|}{V_{DD} - |V_{tp}|} + \log\left(\frac{4(V_{DD} - |V_{tp}|)}{V_{DD}} - 1\right) \right]$$



French MPC

General electrical parameters for 2 mic. 2 metal CMOS processes


Parameter	Unit	typical		min - max	
		N-channel	P-channel	N-channel	P-channel
Threshold V_{TO}	v	.7 <->.9	-.9<->-.7	.5 <->1.2	-1.2 <->-.4
TransconductanceK ($1/2\mu C_{ox}$)	a.v ⁻² .E-6	30<->37	9<->13	24<->45	6.5<->13
Bulk threshold K_B, λ ($\frac{\sqrt{2} q e_{si} N_{sub}}{C_{ox}}$)	v ^{1/2}	.65<->.9	.4<->.75	.55<->1.1	.4<->.9
Poly Field threshold Voltage V_{TFP}	v			10	-10
Breakdown voltage BV_{DS}	v			7	-7
Delta L (drawn minus effective channel length)	m.E-6	.3<->.5	.5<->.9	<.8	<1.3
Delta W (drawn minus Effective channel width)(*)	m.E-6	1.2<->1.8	1.2<->1.5	<2.3	<2



French MPC

General electrical parameters for 2 mic. 2 metal CMOS processes

Parameter	Unit	typical		min - max	
		N-channel	P-channel	N-channel	P-channel
Junction capacitances:					
surface	f.m ⁻² E-6	210<->390			
periph.	f.m ⁻¹ E-12	270<->420			
Capacitances :					
poly/ thin ox	f.m ⁻² E-6	860<->1150		780<->1250	
field ox	f.m ⁻² E-6	36<->60		32<->70	
m1/ thin ox	f.m ⁻² E-6	30<->50		27<->58	
field ox	f.m ⁻² E-6	19<->28		16<->32	
poly	f.m ⁻² E-6	35<->50		31<->58	
m2/ thin ox	f.m ⁻² E-6	17<->23		15<->27	
field ox	f.m ⁻² E-6	13<->17		11<->20	
poly	f.m ⁻² E-6	17<->25		12<->29	
m1	f.m ⁻² E-6	28<->45		22<->52	

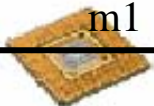

French MPC

General electrical parameters for 2 mic. 2 metal CMOS processes

Parameter	Unit	typical		min - max	
		N-channel	P-channel	N-channel	P-channel
Resistances:					
well	Ω / sq	2000<->3500		1500<->3500	
P ⁺	Ω / sq	60<->200		40<->220	
N ⁺	Ω / sq	35<->50		25<->55	
Poly	Ω / sq	18<->25		14<->30	
métal 1	Ω / sq	.05<->.1		.04<->.11	
métal 2	Ω / sq	.03<->.05		.02<->.06	
2×2 μ contact :					
N ⁺	Ω	35<->50		20<->150	
P ⁺	Ω	25<->60		15<->200	
poly	Ω	10<->20		5<->50	
2.5×2.5 μ vias	Ω	.1<->.2		.1<->.3	
Thin oxyde thickness	m E-10	250<->400		230<->440	

French MPC

General electrical parameters for 2 mic. 2 metal CMOS processes

Parameter	Unit	typical		min - max	
		N-channel	P-channel	N-channel	P-channel
Max. current density					
métal 1	a.E-3/m.E-6	.3			
métal 2	a.E-3/m.E-6	1			

:

$$\Delta WN = .2 \mp .4$$

$$\Delta WP = .1 \mp .4$$

Définition R_b

$$R = \rho \frac{w}{l \cdot e} = \frac{\rho}{e} \cdot \frac{w}{l} = R_b \cdot \frac{w}{l}$$

